

### Series - Parallel

$$\underline{1/} \quad R_{eq} = 25 + \{(180 + 60) \text{ of } 60\}$$

$$= 25 + (240 \text{ of } 60)$$


$$= 25 + \{(240 \times 60) \div (240 + 60)\}$$

$$= 25 + (14400 \div 300)$$

$$= 25 + 48$$

$$\boxed{= 73 \Omega} \quad \underline{\text{Ans}}$$

2/ Simplifying

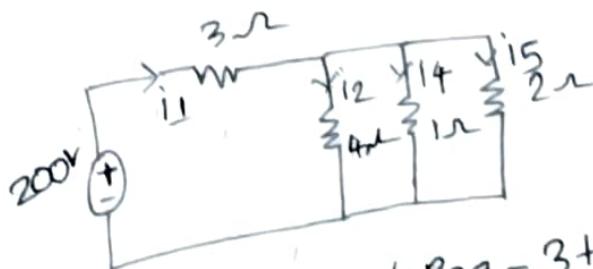

$$i_1 = \frac{200}{R_{eq}} = \frac{200}{25} \times 7 = \boxed{56A} \quad \underline{\text{Ans}} \quad R_{eq} = 3 + \left(4 + 1 + 2\right)^{-1}$$

$$i_5 = 56 \left( \frac{4/5}{2 + 4/5} \right) = 56 \left( \frac{2}{7} \right)$$

$$\boxed{= 16A} \quad \underline{\text{Ans}}$$


$$= 3 + \frac{4/7}{25} \Omega$$

3/  $20\Omega$  &  $60\Omega$  are parallel,

$$\begin{aligned}\frac{1}{R_{eq}} &= \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \frac{1}{60} + \frac{1}{20} \\ &= \frac{4}{60} \\ &= \frac{1}{15}\end{aligned}$$

$$\therefore R_{eq} = 15$$

Simplifying,

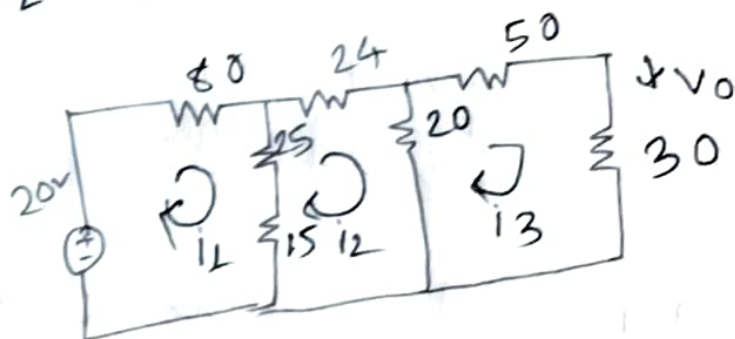

Applying KVL in loop 1,

$$20 = 80i_1 + 25(i_1 - i_2) + 15(i_1 - i_2)$$

$$20 = 120i_1 - 40i_2 \quad \text{--- (I)}$$

loop 2,  $0 = 24i_2 + 20(i_2 - i_1) + 25(i_2 - i_1) + 15(i_2 - i_1)$

$$\Rightarrow 0 = -40i_1 + 84i_2 - 20i_3 \quad \text{--- (II)}$$

loop 3,  $0 = 50i_3 + 30i_3 + 20(i_3 - i_2)$

$$0 = -20i_2 + 100i_3 \quad \text{--- (III)}$$

using calc. we get,


$$i_1 = 0.2 \text{ A} , i_2 = 0.1 \text{ A} \rightarrow i_3 = 0.02 \text{ A}$$

from the circuit we get,

$$i = \cancel{0.1} = 0.2 \text{ A} \quad \underline{\text{Ans}}$$

$$V_0 = I_3 R = (0.02) \times 30 = 0.6 \text{ V} \quad \underline{\text{Ans}}$$

4/ Applying nodal analysis,

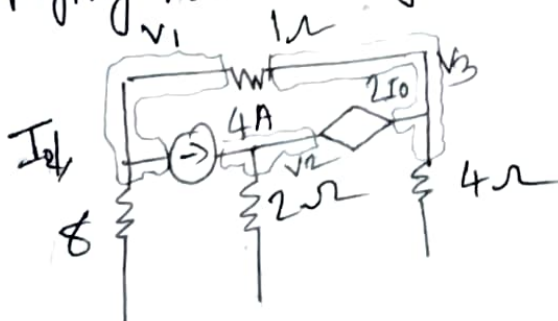

3 nodes are  
 $v_1, v_2 \& v_3$

$$I_0 = \frac{v_1}{8}$$

At  $v_1$ ,  $\frac{v_1}{8} + 4 + v_1 - v_3 = 0$

$$\Rightarrow v_1 (1 + 1/8) - v_3 = -4 \quad \text{--- (I)}$$

At  $v_2$ ,  $-4 + 2 \left( \frac{v_1}{8} \right) + \frac{v_2}{2} = 0$

$$\Rightarrow \frac{v_1}{4} + \frac{v_2}{2} = 4 \quad \text{--- (II)}$$

At  $v_3$   $-2 \left( \frac{v_1}{8} \right) + \frac{v_3 - v_1}{1} + \frac{v_3}{4} = 0$

$$v_1 \left( -1 - \frac{1}{4} \right) + v_3 \left( 1 + \frac{1}{4} \right) = 0 \quad \text{--- (III)}$$

Using calc,


$$v_1 = \boxed{-32 \text{ V}}, v_2 = \boxed{24 \text{ V}}, v_3 = \boxed{-32 \text{ V}}$$

$$I_0 = \frac{v_1}{8} = \frac{-32}{8} = \boxed{-4 \text{ A}}$$

Ans

5/ Hence, ~~we~~ using nodal analysis,

$$I_n = \frac{v_1}{20}$$

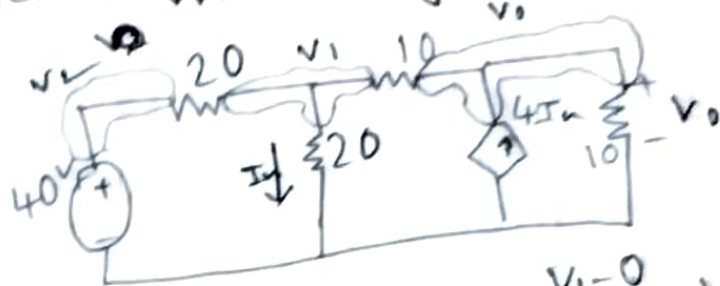

at  $v_1$ ,

$$\frac{v_1 - 40}{20} + \frac{v_1 - 0}{20} + \frac{v_1 - v_2}{10} = 0$$

$$\Rightarrow 0.2v_1 - 0.1v_2 = 2 \quad \text{--- (1)}$$

at  $v_2$

$$\frac{v_2 - v_1}{10} - 4I_n + \frac{v_2 - 0}{10} = 0$$

$$\Rightarrow -0.8v_1 + 0.2v_2 = 0 \quad \text{--- (2)}$$


Using calc,

$$v_1 = \left(\frac{2}{3}\right)v_2, v_2 = \boxed{60 \text{ V}}$$

$$\therefore v_1 = \frac{2}{3} \times 60 = \boxed{40 \text{ V}}$$

Ans

6/

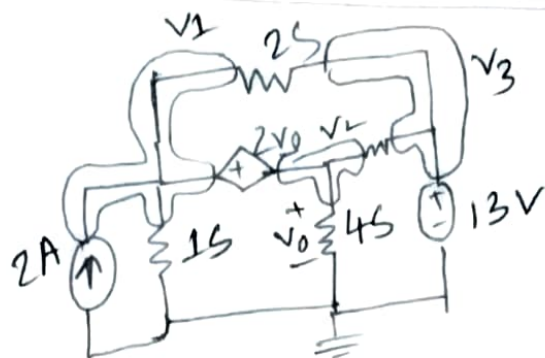

$$v_0 = v_2$$

Supernode

$$v_1 - v_2 = 2v_0 \quad \text{--- (I)}$$

$$-2 + v_1 + 2(v_1 - v_3) + (4v_2) + (v_2 - v_3) = 0$$

$$3v_1 + 12v_2 - 10v_3 = 2 \quad \text{--- (II)}$$

$$v_3 = 13V$$

$$3v_1 + 12v_2 = 2 + 10v_3$$

$$3v_1 + 12v_2 = 2 + 130$$

From (I),

$$v_1 - v_2 = 2v_0$$

$$\Rightarrow v_1 - 3v_2 = 0 \quad \text{--- (III)}$$

$$3v_1 + 12v_2 = 132 \quad \text{--- (IV)}$$

From calc,


$$v_1 = 18.56V$$

$$v_2 = 6.286V$$

$$v_3 = 13V$$

Ans

71

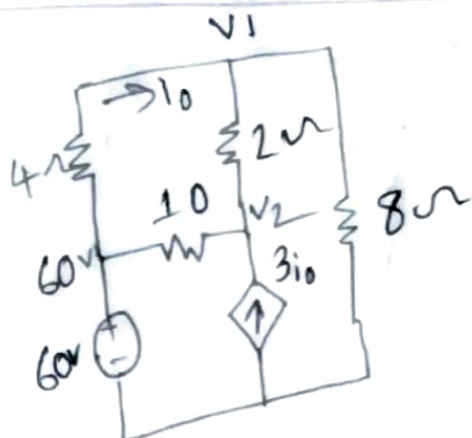

at  $v_1$

$$\frac{v_1 - 60}{4} + \frac{v_1}{8} + \frac{v_1 - v_2}{2} = 0$$

$$2v_1 - 120 + v_1 + 4v_1 - 4v_2 = 0$$

$$7v_1 - 4v_2 = 120 \quad \text{--- (1)}$$

at  $v_2$

$$3i_o = \frac{v_2 - 60}{10} + \frac{v_2 - v_1}{2}$$

$$\Rightarrow i_o = \frac{60 - v_1}{4}$$

$$\frac{3(60 - v_1)}{4} + \frac{60 - v_2}{10} + \frac{v_1 - v_2}{2} = 0$$

$$1020 = 5v_1 - 12v_2 \quad \text{--- (2)}$$


from cald,

$$v_1 = \boxed{53.08 \text{ V}}$$

$$i_o = \frac{60 - v_1}{4} = \frac{60 - 53.08}{4}$$

$$= \boxed{1.73 \text{ A}}$$

Ans

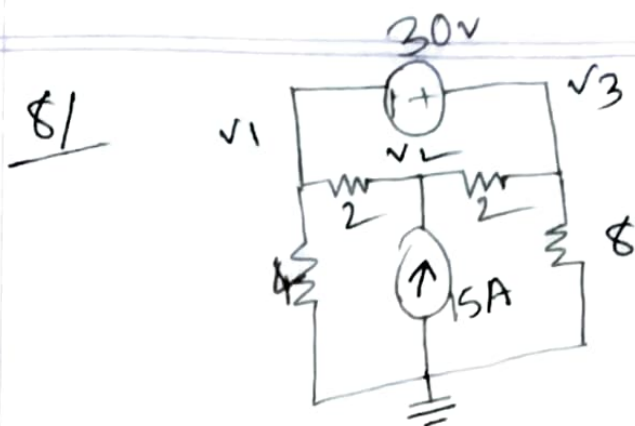

Using nodal analysis,

super node

$$\frac{v_1}{4} + \frac{v_1 - v_2}{2} + \frac{v_3}{8} + \frac{v_3 - v_2}{2} = 0$$

$$\Rightarrow 6v_1 - 8v_2 + 5v_3 = 0 \quad \text{--- (I)}$$

Using calc

$$v_3 - v_1 = 30 \quad \text{--- (II)}$$

at v2

$$\frac{v_2 - v_1}{2} - 15 + \frac{v_2 - v_3}{2} = 0$$

$$\frac{v_2 - v_1 - 30 + v_2 - v_3}{2} = 0$$


$$2v_2 - v_1 - v_3 = 30 \quad \text{--- (III)}$$

Using calculator,

$$v_1 = \boxed{30V}, \quad v_2 = \boxed{60V} \quad \& \quad v_3 = \boxed{60V}$$

Ans

Q1

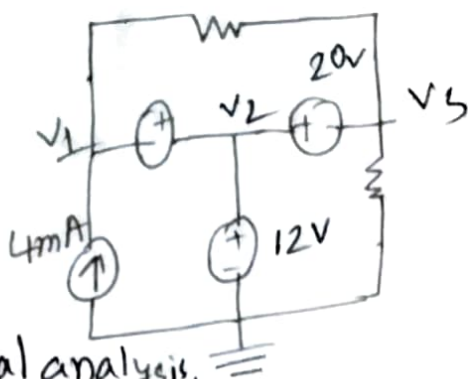

Using nodal analysis,  $\equiv$

$$\therefore \boxed{V_2 = 10V}$$

$$V_2 - V_3 = 20$$

$$\Rightarrow 12 - V_3 = 20$$

$$\Rightarrow 12 - 20 = V_3$$

$$\therefore \boxed{V_3 = -8V}$$

$$\& V_2 - V_1 = 10V$$


$$12 - V_1 = 10$$

$$\Rightarrow \boxed{V_1 = 2V}$$

Ans




101

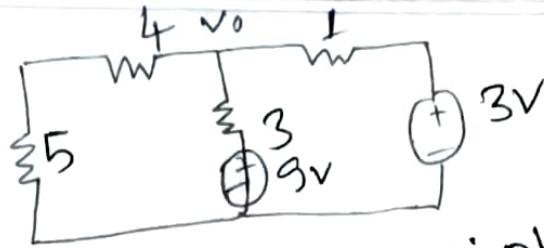

By superposition principle considering

3V source,

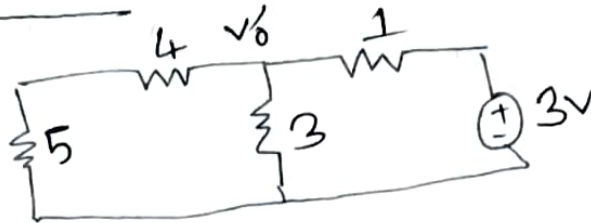


Applying KCL,

$$\frac{v_o'}{5} + \frac{v_o'}{3} + \frac{v_o' - 3}{1} = 0$$

$$\Rightarrow v_o' = 3/1.44$$

$$\therefore v_o' = 2.07\bar{6} \text{ V}$$

for 9V source,

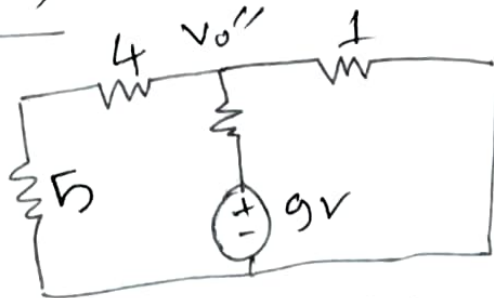

Applying KCL,

$$\frac{v_o''}{5} + \frac{v_o'' - 9}{3} + \frac{v_o''}{1} = 0$$

$$\Rightarrow v_o'' (1/5 + 1 + 1/3) = 3$$

$$\therefore v_o'' = 2.076 \text{ V}$$

By superposition theorem,


$$V_o = V_o' + V_o''$$
$$= 2.076 + 2.076$$

$$\therefore V_o = \boxed{4.157 \text{ V}} \quad \underline{\text{Ans}}$$

111 Applying superposition Principle,

~~For 4A source:~~  
~~power~~

For 2A  
current  
source:

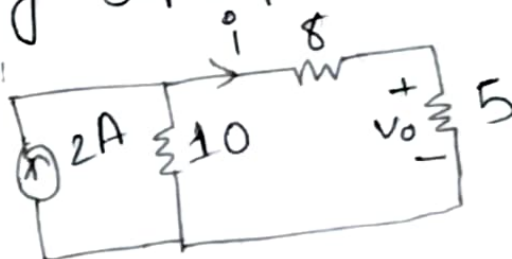

applying current division,


$$i = \frac{2 \times 10}{10 + 8 + 5}$$

$$= 0.869$$

$$V_1 = i \times 5 = 0.869 \times 5$$

$$\therefore V_1 = \boxed{4.347 \text{ V}} \quad \underline{\text{Ans}}$$

For 4A:

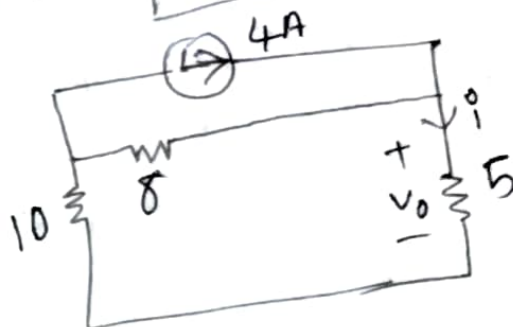


applying current division rule,

$$i = \frac{4 \times 8}{10 + 8 + 5} = 1.391 \text{ A}$$

$$V_2 = 5 \times i = \boxed{6.9518 \text{ V}} \text{ Ans}$$

For 12V source:

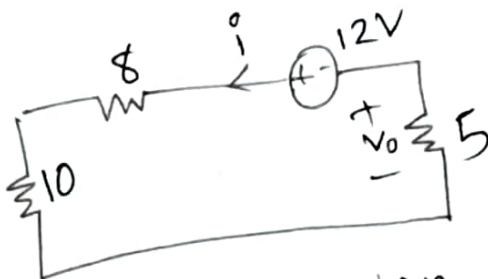

applying current division rule,

$$i = \frac{12}{10 + 8 + 5} = 0.521 \text{ A}$$

$$V_3 = -i \times 5 = \boxed{-2.608 \text{ V}}$$


Total voltage,

$$V_0 = V_1 + V_2 + V_3 = 4.347 + 6.918 - 2.608$$

$$\therefore V_0 = \boxed{8.695 \text{ V}} \text{ Ans}$$

12/ Using superposition principle,

for 12V source:

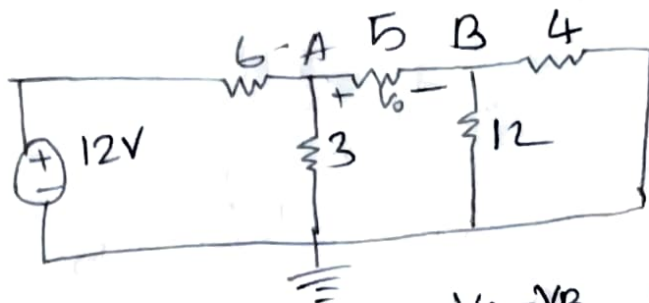

$$30 \times \left( \frac{12 - V_A}{6} = \frac{V_A}{3} + \frac{V_A - V_B}{5} \right)$$

$$\Rightarrow 605 V_A = 10 V_A + 6 V_A - 6 V_B$$

$$\Rightarrow 60 = 21 V_A - 6 V_B$$

$$\Rightarrow 20 = 7 V_A - 2 V_B \quad \text{--- (I)}$$

$$\left( \frac{V_A - V_B}{5} = \frac{V_B}{12} + \frac{V_B}{4} \right) \times 60$$

$$\Rightarrow 12 V_A - 12 V_B = 5 V_B + 15 V_B$$

$$\Rightarrow 12 V_A = 32 V_B$$

$$\Rightarrow 3 V_A = 8 V_B$$

$$\Rightarrow 3 V_A - 8 V_B = 0 \quad \text{--- (II)}$$

From Calc,  $V_A = 3.2 \text{ V}$


$$V_B = 1.2 \text{ V}$$

$$V_o' = V_A - V_B$$

$$\Rightarrow V_o' = 3.2 - 1.2$$

$$\Rightarrow V_o' = \boxed{2V}$$

For 19V source:

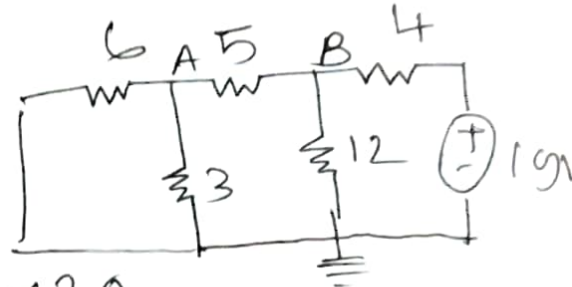

$$\left( \frac{0 - V_A}{6} = \frac{V_A}{3} + \frac{V_A - V_B}{5} \right) \times 30$$

$$\Rightarrow -5V_A = 10V_A + 6V_A - 6V_B$$

$$\Rightarrow V_A - 2V_B = 0 \quad \text{--- (1)}$$

$$60 \times \left( \frac{V_A - V_B}{5} = \frac{V_B}{12} + \frac{V_B - 19}{4} \right)$$

$$\Rightarrow 12V_A - 12V_B = 5V_B + 15V_B - 15 = 19$$

$$\Rightarrow V_A = 2.85V \quad \left[ \begin{array}{l} \text{Putting } V_B \text{ value from (1)} \\ \text{using calculator} \end{array} \right]$$


Now

$$\therefore V_B = \frac{7}{2} V_A$$

$$\therefore V_B = 9.975V$$

$$\begin{aligned} V_o'' &= V_A - V_B \\ &= 2.85 - 9.975 \\ &= \boxed{-7.125V} \end{aligned}$$

For 2 A source :

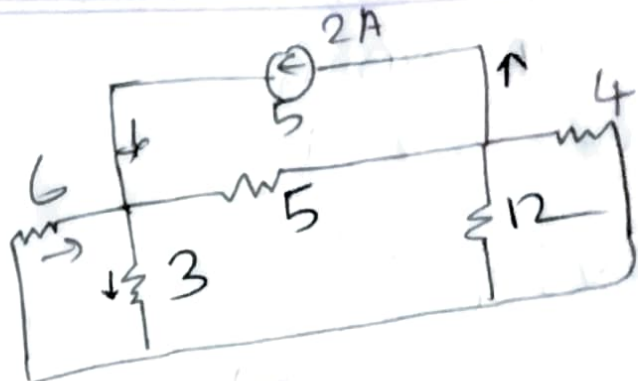

$$\left( \frac{0 - V_A}{6} + 2 = \frac{V_A}{3} + \frac{V_A - V_B}{5} \right) \times 30$$

$$\Rightarrow -5V_A + 60 = 10V_A + 6V_A - 6V_B$$

$$\Rightarrow 20 = 7V_A - 2V_B \quad \text{--- (1)}$$

$$\left( \frac{V_A - V_B}{5} = 2 + \frac{V_B}{12} + \frac{V_B}{4} \right) \times 60$$

$$\Rightarrow 12V_A - 12V_B = 120 + 5V_B + 15V_B$$

$$\Rightarrow 3V_A - 8V_B = 30 \quad \text{--- (11)}$$

Using calc

$$V_B = -3V \text{ \& } V_A = 2$$

$$V_0''' = V_A - V_B$$

$$= 2 + 3$$


$$\therefore V_0''' = \boxed{5V}$$

Therefore,

$$\begin{aligned}
 V_0 &= V_0' + V_0'' + V_0''' \\
 &= 2 + (-7.125) + 5 \\
 &= \boxed{-0.125V} \quad \underline{\text{Ans}}
 \end{aligned}$$

131 Using superposition Principle,

For 16V source:

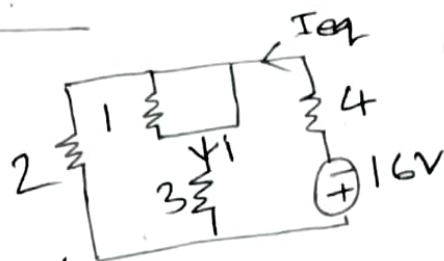

$$\Rightarrow \frac{2 \times 4}{6} = \frac{8}{6}$$


$$I_{eq} = \frac{16}{4 + 8/6}$$

$$= 3A$$

$$i_1 = \frac{2}{2+3+1} \times I_{eq}$$

$$= \frac{2}{6} \times 3$$


$$= \boxed{1A}$$

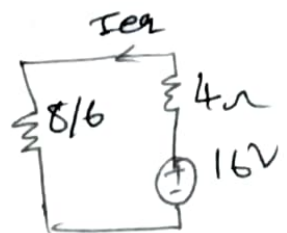

$\therefore$  Current flowing through  $3\Omega = 1A$

For 2A source:
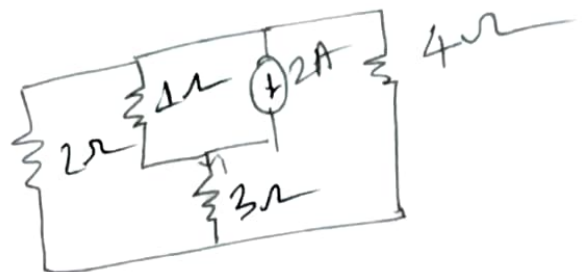
$$\begin{aligned}
 &(2^{-1} + 4^{-1})^{-1} \\
 &= 8/6 \Omega
 \end{aligned}$$




$$\underline{3 + 8/6 = 26/6 = 13/3 \Omega}$$



$$i_2 = 2 \times \frac{1}{(1 + 13/3)} = \boxed{3/8 \text{ A}}$$

For 20V source :

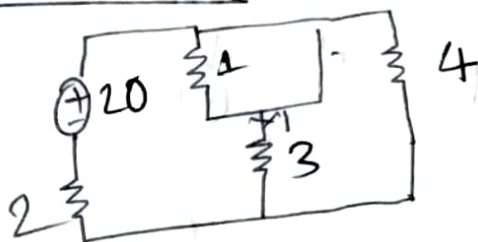

$$\bullet (2 + 1 + 4 + 1)^{-1} + (1 + 3)^{-1}$$

$$(4 + 1 + 4 + 1)^{-1} = 2$$

$$i_0 = \frac{20}{2 + 2} = 5 \text{ A}$$

$$i_3 = \frac{4 \times 5}{4 + 4}$$

$$= \boxed{2.5 \text{ A}}$$

Using superposition theorem,

$$i = i_1 + i_2 + i_3$$

$$= 1 + 3/8 + 2.5$$

$$\therefore i = \boxed{3.875 \text{ A}} \text{ Ans}$$




$$\text{Power} = i^2 R = 45.0 \times 10^{-8} = 468$$

$$\therefore P = \boxed{45.05 \text{ W}} \text{ Ans}$$

14/ using superposition principle,

$$V_0 = V_{01} + V_{02}$$

$$i = i_{01} + i_{02}$$

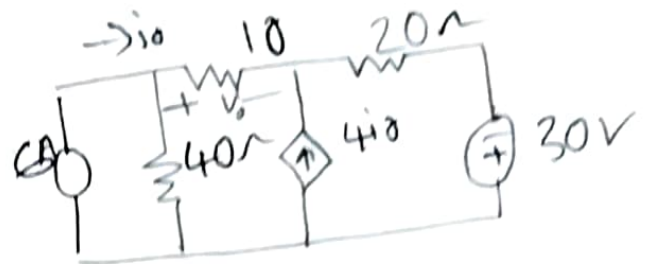

Applying nodal analysis,

node 1

$$-6 + \frac{V_1}{40} + \frac{V_1 - V_2}{10} = 0$$

$$V_1(0.125) - (0.1)V_2 = 6 \quad \text{--- (1)}$$

node 2

$$-4i_{01} + \left(\frac{V_2}{20}\right) + \left(\frac{V_2 - V_1}{10}\right) = 0$$

$$\text{but, } i_{01} = \frac{V_1 - V_2}{10}$$

$$\text{So, } \left(\frac{V_1 - V_2}{10}\right) \times -4 + (0.15)V_2 - 0.1V_1 = 0$$

$$\Rightarrow V_1 = \frac{0.55V_2}{0.5}$$

$$\therefore V_1 = 1.1V_2$$

Now,

$$0.125 \times 1.1 V_2 - 0.1 V_2 = 6$$

$$\Rightarrow V_2 = \frac{6}{0.0375}$$

$$\therefore V_2 = \boxed{160 \text{ V}}$$

$$\& V_1 = (1.1) \times (160)$$

$$\therefore V_1 = \boxed{176 \text{ V}}$$

$$\text{Also, } i_{01} = \frac{V_{01}}{10} = \frac{16}{10}$$

$$\therefore i_{01} = \boxed{1.6 \text{ A}}$$

to find  $V_{02}$  &  $i_{02}$  open circuit source,



Applying KVL in the loop,

$$i_{02} + 4i_{02} = 5i_{02} \quad \text{~~100~~}$$

$$(40 + 10) i_{02} + (20)(5) i_{02} - 30 = 0$$

$$\Rightarrow i_{02} = \frac{150}{30}$$

$$\therefore i_{02} = \boxed{0.2 \text{ A}}$$

$$\therefore V_{O2} = 10 \times i_{O2} \\ = 10 \times 0.2$$

$$\therefore V_{O2} = \boxed{2V}$$

$$\text{Now, } V_O = V_{O1} + V_{O2} = 16 + 2 = \boxed{18V}$$

$$i_O = i_{O1} + i_{O2} = 1.6 + 0.2 = \boxed{1.8A}$$

Ans