

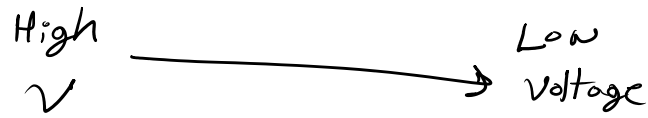


Flow of Current

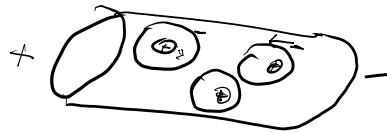

Conductor & Insulator

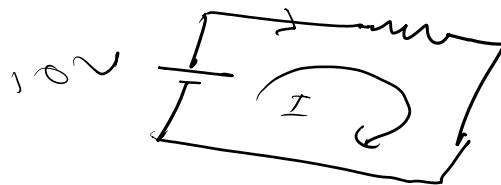


Insulator

e^- flow $\rightarrow \times$


Current flow $\rightarrow \times$

Conduction

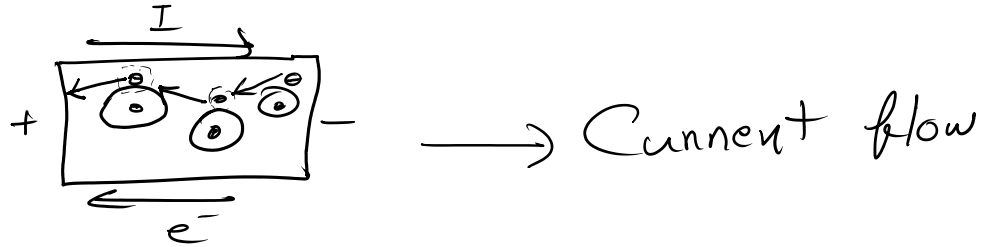

Semi Conduction CSE 251

Ohm's Law

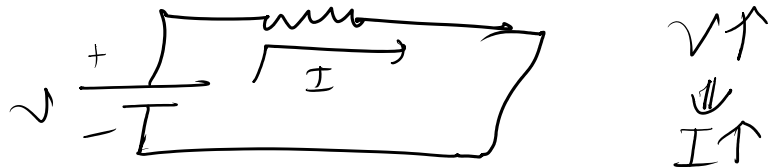

$$I \propto V$$


Conductance

$$I \propto V$$

$$\Rightarrow I = KV$$

$$\Rightarrow I = G_r V$$

Conductance

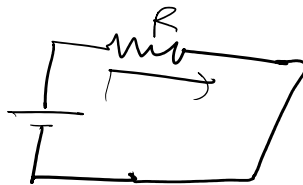

$$V = 30 \text{ (V)} \rightarrow \text{Volt}$$

$$G_r = 15 \text{ unit}$$

$$I = ? = 15 \times 30$$

$$= 450 \text{ (A)} \rightarrow \text{Ampere}$$

C/s

$$V = 30 \text{ V} \quad G = 15 \text{ unit} \Rightarrow I = 450 \text{ A}$$



$$V = 30 \text{ V} \quad G = 1.5 \text{ unit} \Rightarrow I = 1.5 \times 30 \text{ A} = 45 \text{ A}$$



★ Resistance = $\frac{1}{G}$


$$R = \frac{1}{G}$$


Circuit Symbols

1. Voltage Source \rightarrow DC \rightarrow  

2. Current Source \rightarrow 


3. Ground \rightarrow 

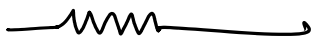4. Resistance \rightarrow 

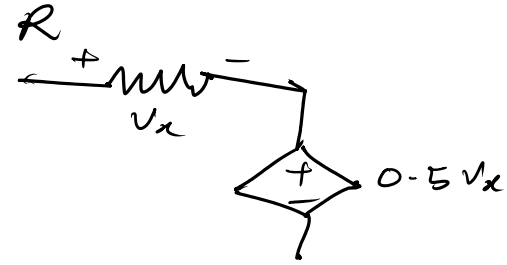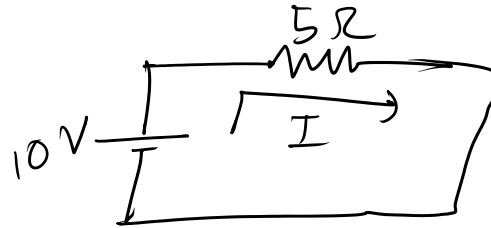5. Dependent Source \rightarrow 

Resistance \rightarrow Ohm (Ω)


Ohm's law \rightarrow $I = \frac{V}{R}$ ★★



$$I = \frac{10}{5} \text{ A} = 2 \text{ A}$$


Orientation

Series

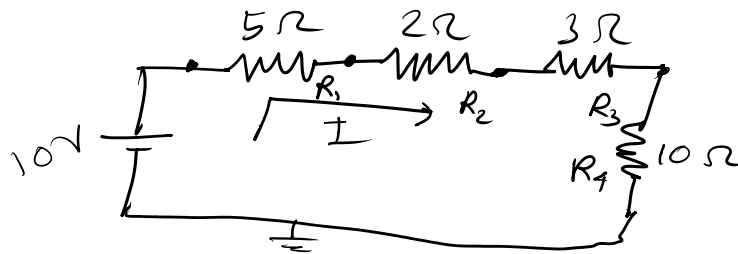


$$I = ?$$
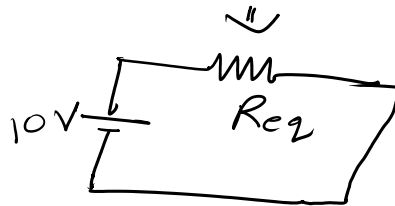
$$I = \frac{V}{R_{eq}} = \frac{10}{5+2+3+10} = 0.5 \text{ A}$$



$$R_{eq} = R_1 + R_2 + \dots + R_n$$


Parallel

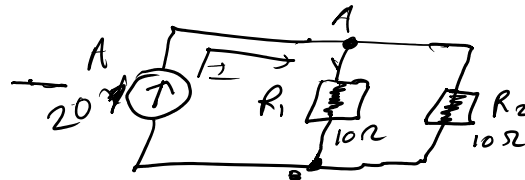


$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}$$

$$R_{eq} = \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{10} \right)^{-1} = 5 \Omega$$
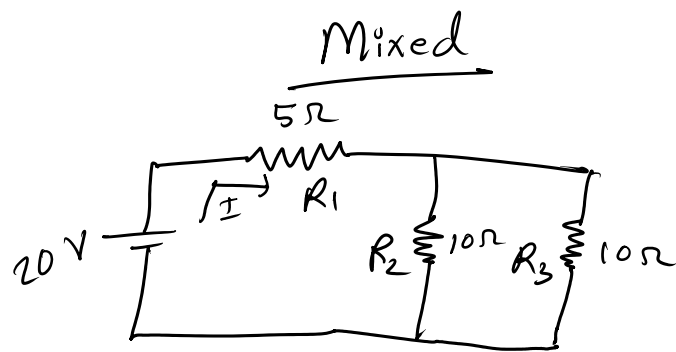
$$V = I R_{eq} = 20 \times 5 = 100 \text{ V}$$



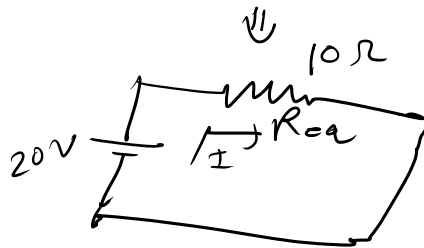
$$\begin{aligned}
 R_{eq} &= R_1 + R_2 \parallel R_3 \\
 &= R_1 + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)^{-1} \\
 &= 5 + \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{10} \right)^{-1} \\
 &= 5 + 5 \\
 &= 10 \Omega
 \end{aligned}$$



$$\therefore I = \frac{V}{R_{eq}}$$

$$= \boxed{2 A}$$

Open & Short Circuit

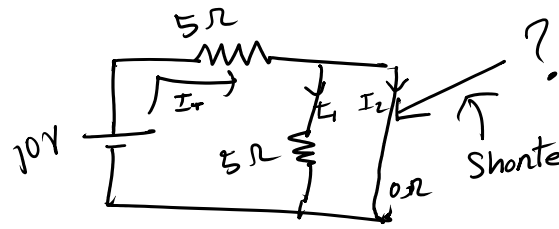


No element that causes Voltage Drop.
But Current flows

Current \rightarrow Easier Path preferable

\downarrow
No Resistance

\downarrow
Low Resistance

\downarrow
High Resistance

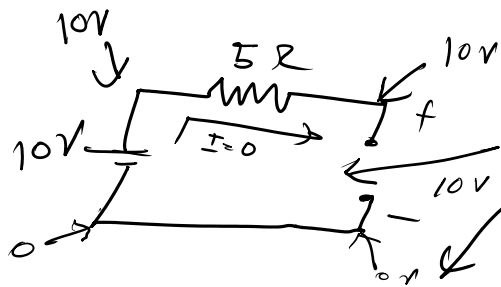


Open Circuit

\downarrow
No Path for Current flow

Voltage Drop may happen

Divider Rules

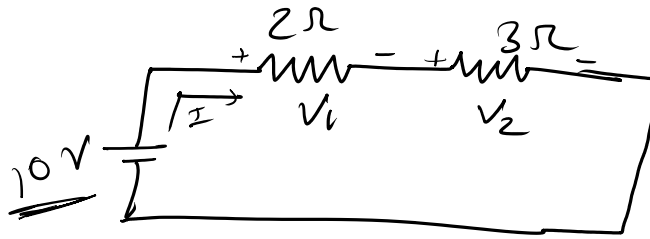

$$V_1 = V \times \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

$$= 10 \times \frac{2}{2+3}$$

$$= 4V$$


Voltage Divider
Rule

$$V = IR$$

$$V \propto R$$

$$V_2 = 10 \times \frac{3}{2+3}$$

$$= 6V$$

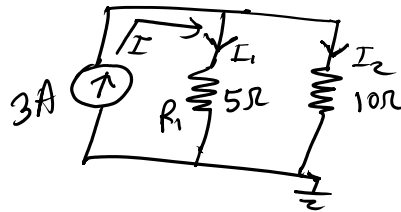

~~$$I_1 = I \times \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$~~
~~$$= 3 \times \frac{5}{5+10} = 1A$$~~

$$I_1 = I \times \frac{R_1^{-1}}{R_1^{-1} + R_2^{-1}}$$

$$= 3 \times \frac{5^{-1}}{5^{-1} + 10^{-1}}$$

$$= 3 \times \frac{2}{3}$$

$$= 2A$$

$$I = \frac{V}{R}$$

$$I \propto \frac{1}{R}$$


Current Divider
Rule

$$I_2 = I \times \frac{R_2^{-1}}{R_1^{-1} + R_2^{-1}}$$

$$= 3 \times \frac{10^{-1}}{5^{-1} + 10^{-1}}$$

$$= 3 \times \frac{1}{3}$$


$$= 1A$$

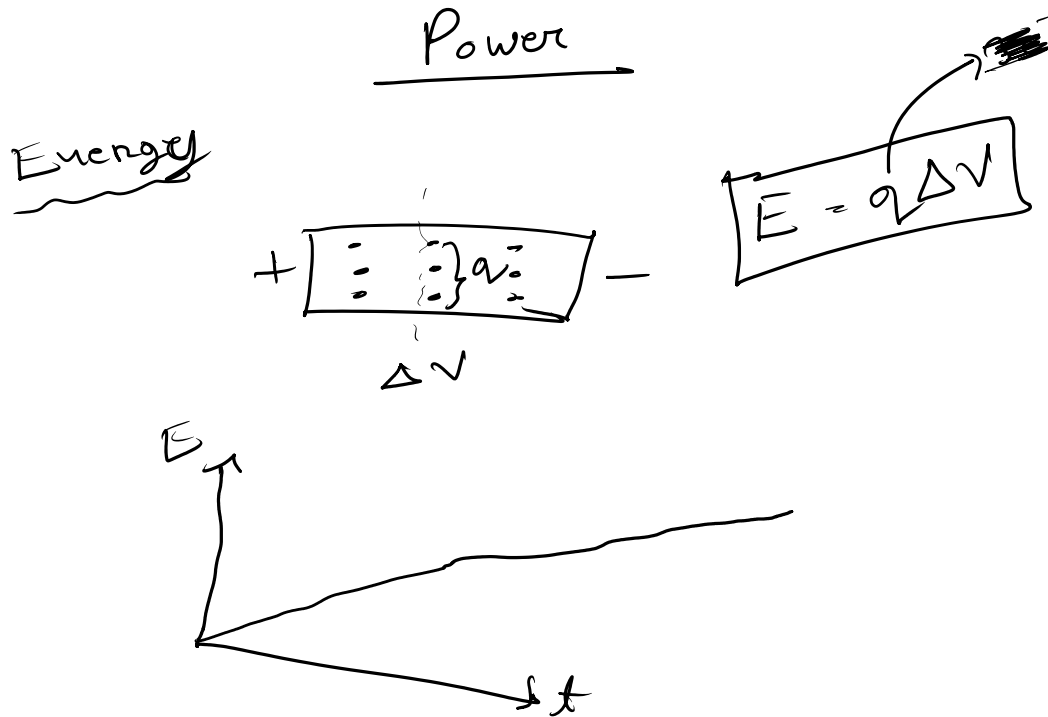

Power

$$P = \frac{E}{t} = \frac{q\Delta V}{t} = \Delta V I$$

$\boxed{P = VI}$

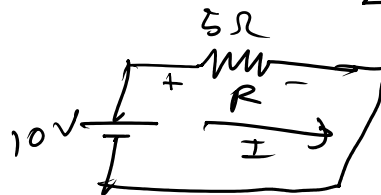

$$I = \frac{V}{R} = 2A$$

$$P = VI$$

$$= 10V \times 2A$$

$$= 20W$$

$$P = VI$$

$$= V \cdot \frac{V}{R}$$

$$\therefore \boxed{P = \frac{V^2}{R}} = \frac{10^2}{5} = \boxed{20W}$$

$$P = VI$$

$$= IR \cdot I = I^2 R$$

$$\boxed{P_{\text{resistor}} + P_{\text{source}}}$$

$$\therefore P = I^2 R$$