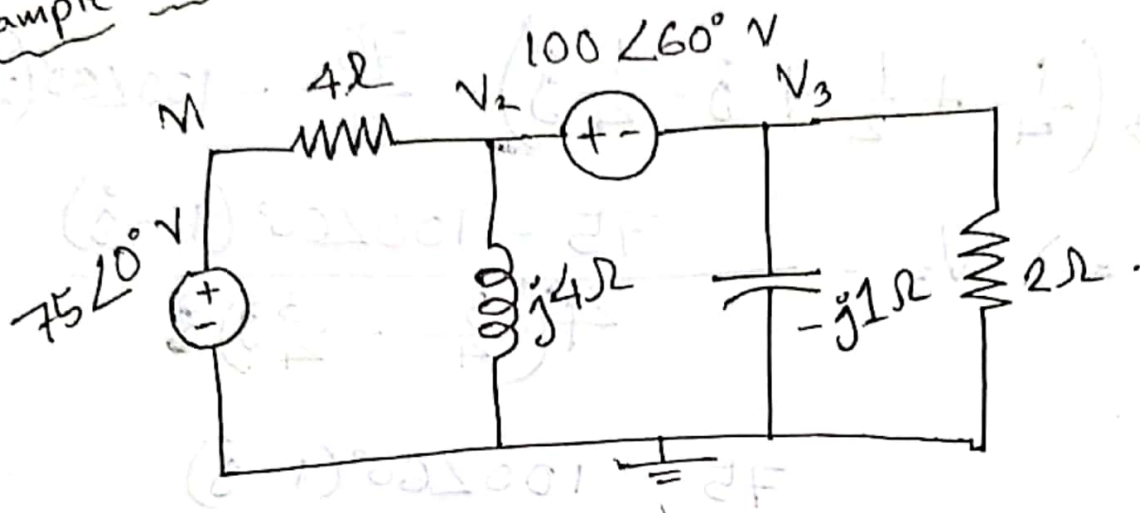


## Lecture 14 (Continued)

### Nodal & Mesh Analysis on AC Circuits

#### Example 2 (Nodal)



Node 1

$$V_1 = 75\angle 0^\circ \quad \text{--- (i)}$$

Supernode


$$V_2 - V_3 = 100\angle 60^\circ \quad \text{--- (ii)}$$

$$V_2 \left( \frac{1}{4} + \frac{1}{j4} \right) - \frac{V_1}{4} + V_3 \left( \frac{1}{-j} + \frac{1}{2} \right) = 0 \quad \text{--- (iii)}$$

Substituting,  $V_1 = 75$  in (iii),

$$V_2 \left( \frac{1}{4} + \frac{1}{j4} \right) + V_3 \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{j} \right) = \frac{75}{4} \quad \text{--- (iv)}$$

### Example 3 (Mesh)

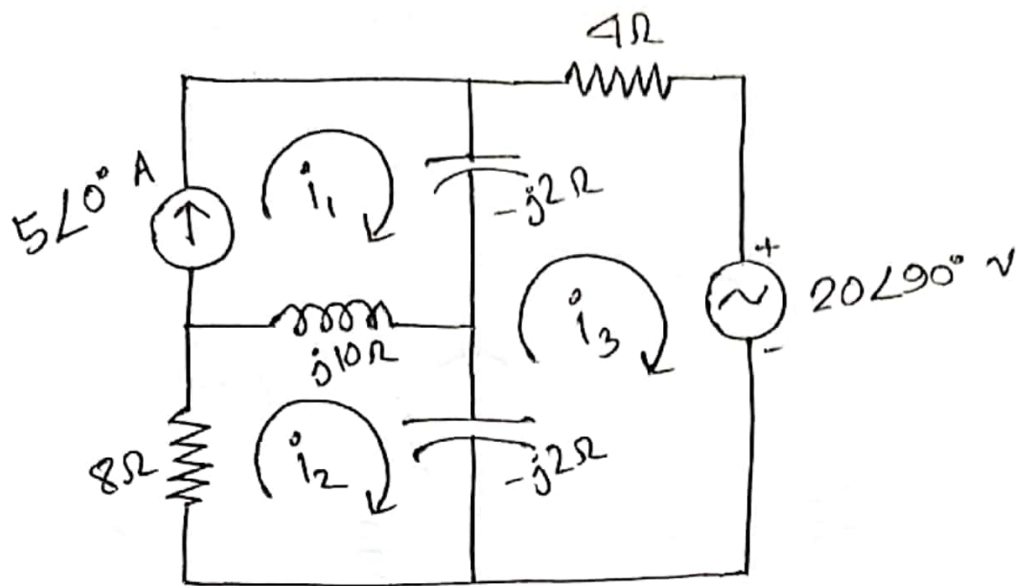

Mesh 1

$$i_1 = 5\angle 0^\circ \quad \text{--- (i)}$$

Mesh 2

$$8i_2 + j10(i_2 - i_1) - j2(i_2 - i_3) = 0$$


$$\Rightarrow i_2(8 + j8) - j10i_1 + j2i_3 = 0 \quad \text{--- (ii)}$$

Mesh 3


$$-j2(i_3 - i_1) + 4i_3 + 20\angle 90^\circ - j2(i_3 - i_2) = 0$$

$$\Rightarrow i_3(4 - j4) + i_1 j2 + i_2 j2 = -20\angle 90^\circ \quad \text{--- (iii)}$$

## II AC Nodal Analysis

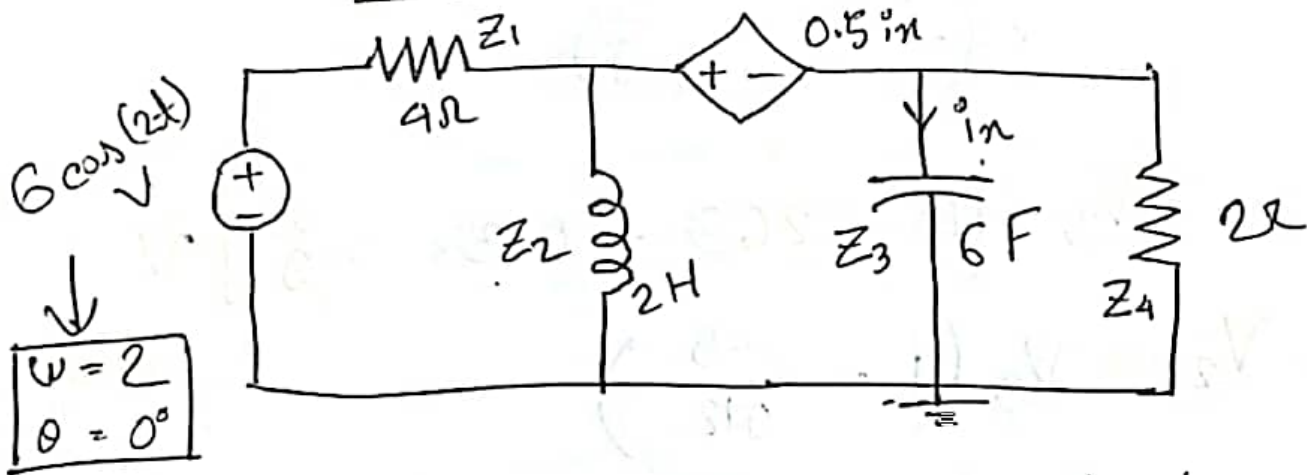
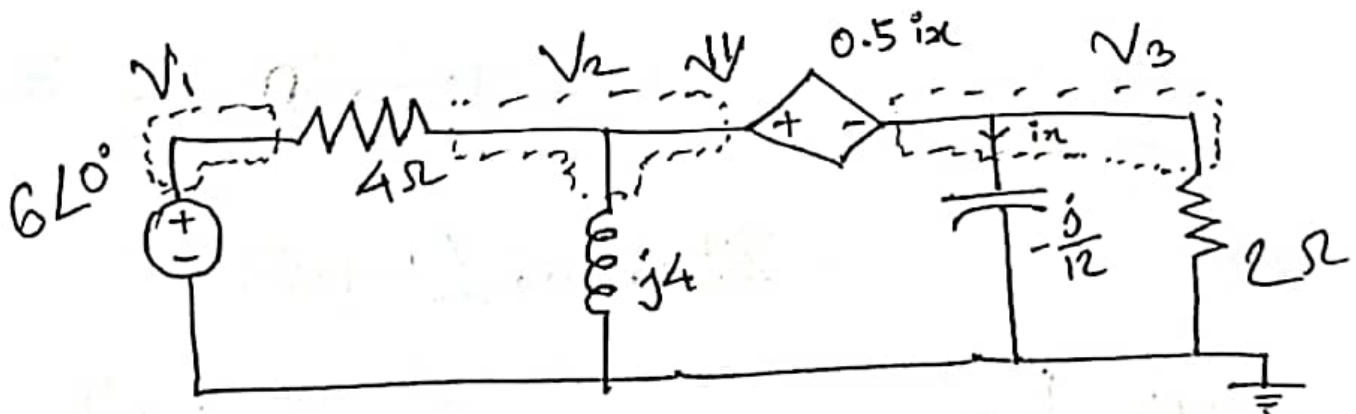
$$\begin{aligned}
 Z_1 &= 4 \Omega \\
 Z_2 &= j\omega L \\
 &= j \times 2 \times 2 \\
 &= j4 \Omega \\
 Z_3 &= \frac{1}{j\omega C} \\
 &= \frac{1}{j \times 2 \times 6} \\
 &= \frac{-j}{12} \Omega \\
 Z_4 &= 2 \Omega
 \end{aligned}$$



$$\text{Here, } i_n = \frac{V_3}{Z_3} = \frac{12 V_3}{-j} = j12 V_3$$

Node - 1

$$V_1 = 6 \angle 0^\circ \quad \dots (i)$$

Node - 2, 3 [Supernode]

$$V_2 - V_3 = 0.5 \text{ in}$$

$$= 0.5 \times (j12 V_3) = j6 V_3$$

$$\Rightarrow V_2 = V_3 (1 + j6) \quad \dots (ii)$$

Applying KCL at Node 2 & 3,

$$\frac{V_2 - V_1}{4} + \frac{V_2}{j4} + j12 V_3 + \frac{V_3}{2} = 0 \quad \dots (iii)$$

Solving Equation

$$V_1 = 6 \text{ V} \quad | \text{ from (i) } |$$

$$V_2 \left( \frac{1}{4} + \frac{1}{j4} \right) + V_3 \left( \frac{1}{2} + j12 \right) = \frac{6}{4}$$

from (ii), replacing  $V_2$  by  $V_3 (1 + j6)$ ,

$$\Rightarrow V_3 (1 + j6) \left( \frac{1}{4} + \frac{1}{j4} \right) + V_3 \left( \frac{1}{2} + j12 \right) = \frac{3}{2}$$

$$\Rightarrow V_3 \left\{ \left( \frac{7}{4} + \frac{5}{4} j \right) + \left( \frac{1}{2} + j12 \right) \right\} = \frac{3}{2}$$

$$\Rightarrow V_3 \left( \frac{9}{4} + \frac{53}{4} j \right) = \frac{3}{2}$$

$$\Rightarrow V_3 = \frac{3}{2} \times \frac{1}{\frac{9}{4} + \frac{53}{4} j}$$

$$\therefore V_3 = \boxed{0.0187 - 0.11j}$$

(Ans.)

$$= 0.1116 \angle -80.36^\circ$$

$$\therefore V_2 = V_3 (1 + j6)$$

$$= \boxed{0.6789 + 0.00207j}$$

(Ans.)

$$= 0.6786 \angle 0.175^\circ$$

$$\underline{i_n(t)}$$

$$i_n = j12V_3 = 1.32 + 0.224j$$

$$= 1.339 \angle 9.637^\circ$$

$$\therefore i_n(t) = \boxed{1.339 \cos(2t + 9.637^\circ)}$$

(Ans.)